Verilog 实验 1 实验报告

PB19071405 王昊元

2022年03月26日

实验问题回答

基于助教提供的设计图进行回答,且省略部分有关传入段寄存器的说明。

- 1. 描述执行一条 XOR 指令的过程(数据通路、控制信号等)
 - IF NPC Generator 和 IF 产生 PC, 通过 Instruction Cache 和 IR 拿到指令 (XOR rd, rs1, rs2)。
 - ID 从 General Register File 中读出两个操作数 Reg1 和 Reg2, Immediate Generate 不产生立即数。Inst[11:7] 为 RegDstD, 传入 REG ADDR 段寄存器,写回数据时使用。Func7、Opcode 和 Func3 传入 Controller Decoder, 控制信号 ALU Func 为异或, Op1 和 Op2 选择 Forwarding 结果(这里为寄存器读取结果),使能 RegWrite,WB Select 选择 RESULT 段寄存器结果(这里为 ALU 计算结果),Load NPC 选择 ALU 计算结果。
 - EX OP1 Sel 和 OP2 Sel 分别选择 Reg1 和 Reg2, 控制信号 Op1 和 Op2, 使得从寄存器中取出的操作数经选择后作为 ALU 的操作数, ALU Func 为异或, ALU 执行异或操作, Load NPC 选择 ALU 计算结果, 存入 RESULT 段寄存器。
 - MEM WB Select 选择 RESULT 段寄存器结果(这里为 ALU 计算结果)作为 WBData。
 - WB RegWrite 使能使得将 WBData 写入寄存器 WBAddr 处。
- 2. 描述执行一条 BEQ 指令的过程(数据通路、控制信号等)
 - IF NPC Generator 和 IF 产生 PC, 通过 Instruction Cache 和 IR 拿到指令 (BEQ rs1, rs2, imm)。
 - ID 从 General Register File 中读出两个待比较的数 Reg1 和 Reg2, 生成立即数, 左移一位后与 PC 相加, 作为 BR Target, Func7、Opcode 和 Func3 传入 Controller Decoder, 控制信号 Op1 和 Op2 为选择 Forwarding 结果(这里为寄存器读取结果), BrType 为 BEQ。
 - EX Op1 和 Op2 选择寄存器读取结果,并与 BrType 一起传入 Branch Module,产生 BR 信号,BR 和 BR Target 传入 NPC Generator, Hazard Module 产生相应信号。
 - MEM 无
 - WB 无
- 3. 描述执行一条 LHU 指令的过程(数据通路、控制信号等)

- IF NPC Generator 和 IF 产生 PC, 通过 Instruction Cache 和 IR 拿到指令 (LHU rd, rs1, imm)。
- ID 从 General Register File 中读出待计算的数 Reg1, Func7、Opcode 和 Func3 传入 Controller Decoder, 控制信号 Op1 为选择 Forwarding 结果(这里为寄存器读取结果), Op2 为选择立即数, ALU Func 为加法, ImmType 为符号扩展, Load NPC 选择 ALU 计算结果, 使能 RegWrite, Load Type 选择内存数据, WB Select 选择扩展后的数据。
- EX Reg1 与扩展后的立即数相加后传入 RESULT 段寄存器。
- MEM result (ALU 计算结果) 作为 ADDR 从 Data Cache 中读取数据,进行扩展后作为 WBData 传入段寄存器。
- WB 将 WBData 写入寄存器 rd 中。
- 4. 如果要实现 CSR 指令 (csrrw, csrrs, csrrc, csrrwi, csrrsi, csrrci),设计图中还需要增加什么部件和数据通路?给出详细说明。
 - csrrw: 读后写控制状态寄存器, t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = x[rs1]; x[rd] = t, 故需要额外的寄存器来保存 t。
 - csrrwi: 立即数读后写控制状态寄存器, x[rd] = CSRs[csr]; CSRs[csr] = zimm, 故需要 Immediate Operand Unit 实现 5 位立即数的零扩展。
 - csrrci: 立即数读后清除控制状态寄存器, t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t & ~zimm; x[rd] = t。
 - csrrs: 读后置位控制状态寄存器, t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | x[rs1]; x[rd] = t。
 - csrrc: 读后清除控制状态寄存器, t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t & x[rs1]; x[rd] = t。
 - csrrsi: 立即数读后置位控制状态寄存器, t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | zimm; x[rd] = t。

如果要实现 CSR(Control Status Register) 指令,需要增加 regfile,提供给状态寄存器。在 EX 段 寄存器的输入段需要加入多选器,确定读的数是来自 CSR 还是原来的寄存器堆。增加立即数扩展的功能及逻辑控制,因为 CSR 指令的立即数扩展与原来不同。在 Control Unit 中要加入 CSR 相关的控制逻辑,多选器等信号控制。

- 5. Verilog 如何实现立即数的扩展?
 - 无符号扩展: 在立即数的剩余高位补零。例如: assign ex_data = 16'h0000, imm[15:0]。
 - 有符号扩展: 根据立即数的最高位进行扩展。例如: assign ex_data = imm[15] ? 16'hffff, imm[15:0]: 16'h0000, imm[15:0]。
- 6. 如何实现 Data Memory 的非字对齐的 Load 和 Store?
 - 分两次 Load 或 Store 即可。
 - 先读取 addr & 32'hffff_fffc,即低位字节所在地址,然后根据 addr[1:0] 选择低位数据写入或读取:
 - 再读取 (addr + 32'h0000_0010) & 32'hffff_fffc, 即高位字节所在地址, 然后根据俄 addr[1:0] 选择高位数据写入或读取。

- 7. ALU 模块中,默认 wire 变量是有符号数还是无符号数?
 - 无符号数。
- 8. 简述 BranchE 信号的作用。
 - 用来指示 Branch 类型的指令是否跳转, Branch Module 会根据传入的 Op1、Op2 和 BrType 来判断当前 Br 指令是否成功跳转,并输出相应的控制信号 BranchE。
 - 同时 BranchE 信号还会使得 Hazard Module 产生不同的控制信号。
- 9. NPC Generator 中对于不同跳转 target 的选择有没有优先级?
 - Br 和 Jalr 优先级最高, Jal 优先级次之, PC + 4 优先级最低。
 - 因为 Br 和 Jalr 在 EX 阶段计算并返回信号,而 Jal 在 ID 段计算并返回信号,如果 NPC Generator 同时收到 Br/Jalr 和 Jal 的信号 (Br 和 Jalr 不会同时有效),则意味着 Br/Jalr 是 Jal 前一条指令,则应先执行 Br/Jalr,故 Br 和 Jalr 优先级高于 Jal。
 - PC + 4 只有在没有任何跳转发生时执行,故优先级最低。
- 10. Harzard 模块中,有哪几类冲突需要插入气泡,分别使流水线停顿几个周期?
 - 数据相关冲突: 如 Load 指令后执行 ALU 指令,需要插入气泡,在 ALU 计算时,操作数还未读出来, EX 段 stall, MEM 段 flush,故需停顿 1 个周期。
 - 控制相关冲突: 在跳转时,需要插入气泡, flush 掉 IF 段的指令,停顿 1 个周期。
 - 条件转移: 需要插入气泡, flush 掉 IF、ID 段的指令, 停顿 2 个周期。
- 11. Harzard 模块中采用静态分支预测器,即默认不跳转,遇到 branch 指令时,如何控制 flush 和 stall 信号?
 - 遇到 branch 指令时,默认不跳转,当 branch 指令执行到 EX 段时,Branch Module 会产生 BranchE 信号(是否跳转)。如果 BranchE 有效,那么当前 ID 段的 PC + 4、IF 段的 PC + 8 (PC 为 branch 指令的 PC) 不应被执行,使能 FlushD 和 FlushE,清空对应段间寄存器,执行 Branch Target 指令;如果 BranchE 无效,说明跳转失败,继续执行命令即可,即不使能 Flush 信号。
- 12. 0 号寄存器值始终为 0, 是否会对 forward 的处理产生影响?
 - 会。
 - 如果不判断, forward 过程中可能将 0 号寄存器的值改为非零值。
 - 例如 XOR 0, rs1, rs2; XOR rd, 0, rs2; 此时, 前一指令试图修改 0 号寄存器, 但其实并不能修改, 如果按照正常的 forward 处理, 将计算结果(WBData)转发给后一条指令的第一个操作数, 就会产生结果错误。
 - 故 forward 中要加入是否为 0 号寄存器的判断,控制多选器的输出。

其他

如果所做回答中有任何不正确的地方,或实现不妥当有其他风险、表述有问题的地方,还烦请助教指出,这可以让我学到更多知识,也会对我之后的实验实现有所帮助。